

浙江大学



课程名称：逻辑与计算机设计基础实验

姓名：施含容

学号：3180103497

专业：计算机科学与技术

指导老师：洪奇军、施青松

实验 8—全加器的设计与应用实验报告

姓名： 施含容 学号： 3180103497 专业： 计算机科学与技术

课程名称： 逻辑与计算机设计基础实验 同组学生姓名： 刘晓钦

实验时间： 2019-11-14 实验地点： 紫金港东 4-509 指导老师： 洪奇军、施青松

一、实验目的和要求

1. 掌握一位全加器的工作原理和逻辑功能；
2. 了解串行进位加法器的工作原理和进位延迟；
3. 掌握超前进位的工作原理；
4. 掌握加减器的实现原理；
5. 掌握 ALU 冗余设计方法；
6. 掌握 FPGA 开发平台进行简单的 I/O 数据交互。

二、实验内容和原理

2.1 实验内容

1. 设计实现 1 位全加器并仿真验证；
2. 设计四位串行进位加法器*
3. 设计四超前进位模块(带组进位函数输出)；
3. 设计实现四位超前进位加法器并仿真验证；
4. 设计实现 32 位混合进位加法器并仿真与物理验证；
5. 采用冗余方案设计 ALU 部件并物理验证；

2.2 实验原理

1. 全加器原理与电路图

- 1 位全加器 三个输入位：数据位 A_i 和 B_i ，低位进位输入 C_i
- 二个输出位：全加和 S_i ，进位输出 C_{i+1}

 


图 1 全加器真值表

 


图 2 全加器电路图

2. 一位全加器的硬件描述

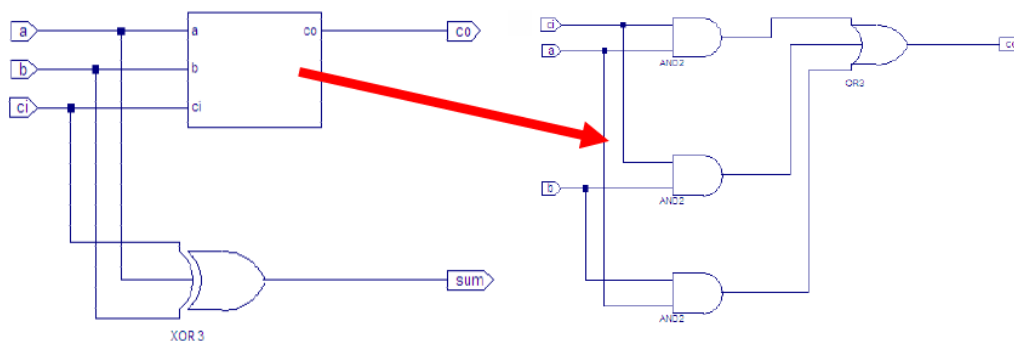


图 3 综合后电路

3. 多位串行进位全加器设计

多位串行进位加法器由一位全加器将进位串接构成，低位进位 C_0 为 0， C_i 为高位进位输出。全加器的进位位首尾相连，但是速度慢。

 


图 4 多位串行进位全加器电路

 


图 5 速度慢

4. 32位全加器电路调用层次

顶层：32位输入，32位输出

第二层：4个串联8位全加器

第三层：8个一位串联全加器

基本逻辑块：2个与门2个异或门1个上

5. 多位串行进位全减器

用负数补码加法实现，减数当作负数求补码；共用加法器；用“异或”门控制求反，低位进位C0为1

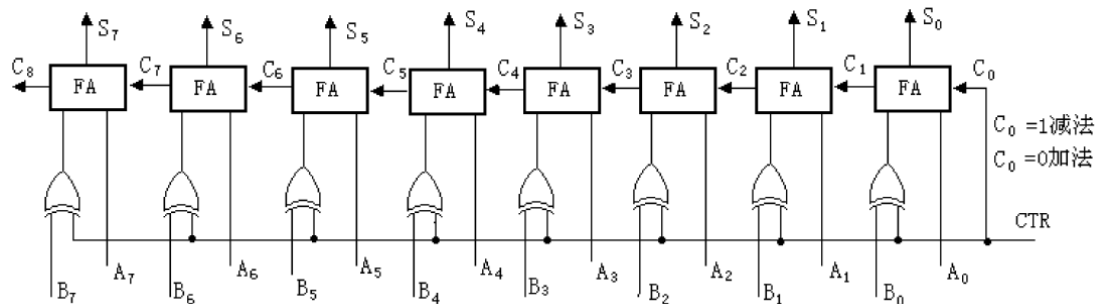


图 6 全减器电路图

6. 超前进位加法器

用当前输入直接产生进位输出；输出进位只通过二级电路。

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_0) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 (G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0) = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

$$C_4 = G_3 + P_3 C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0 = G_{0-3} + P_{0-3} C_0$$

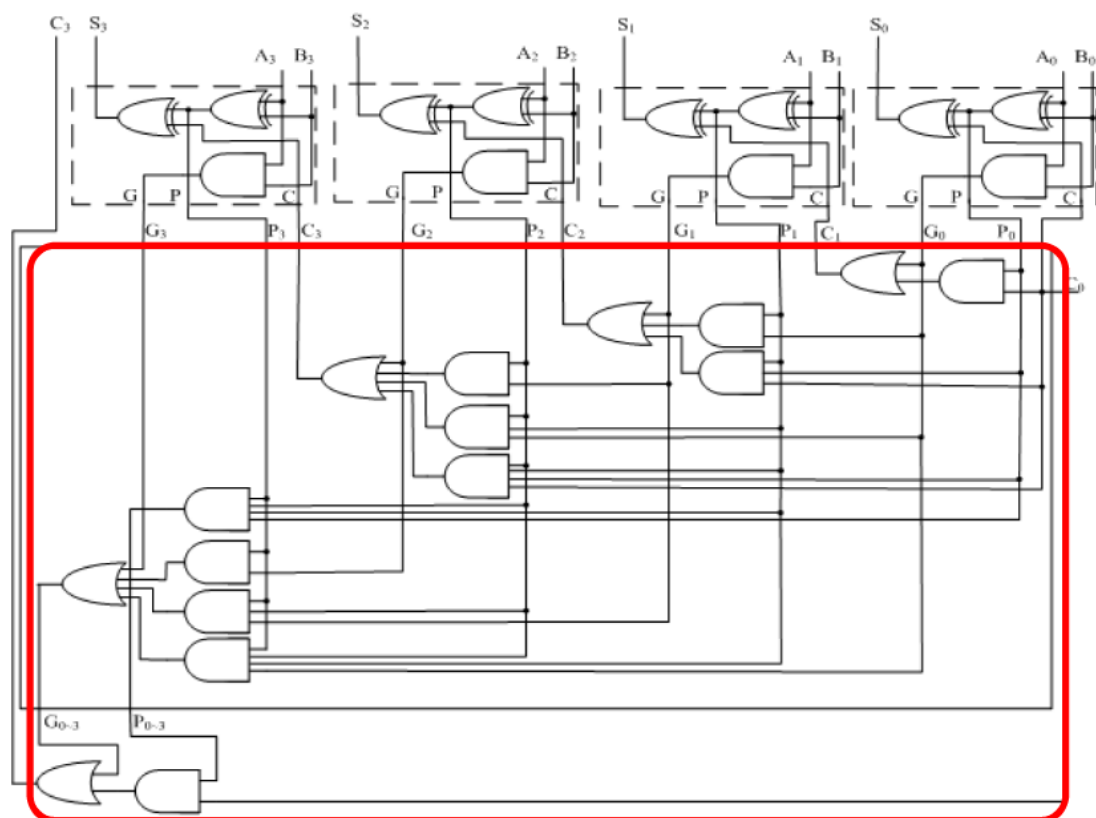


图7 4位可扩展超前进位模块

7. 二层芯片实现16位超前进位输出

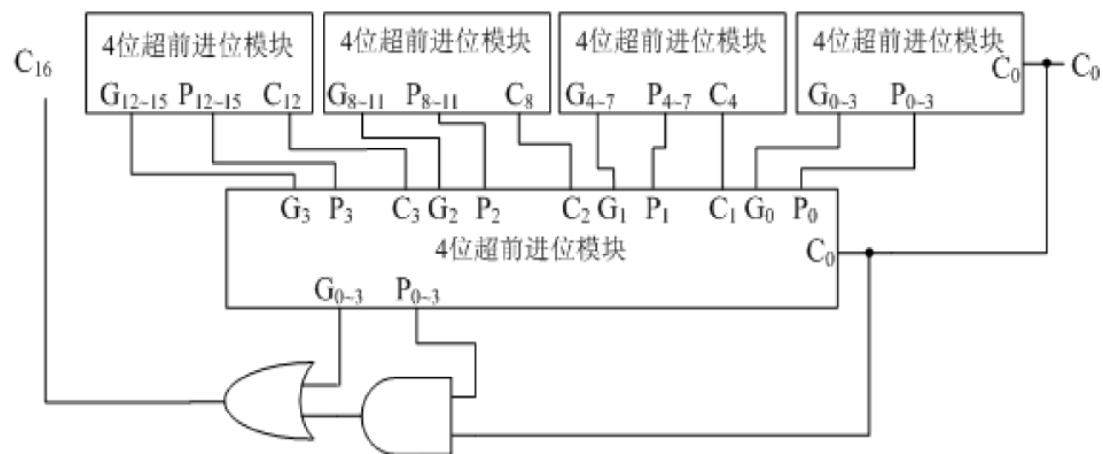


图8 16位超前进位示意图

三、主要仪器设备

1. 计算机(Intel Core i5以上, 4GB内存以上)系统
2. 计算机软硬件课程贯通教学实验系统(Sword)
3. Xilinx ISE14.4及以上开发工具

四、操作方法与实验步骤

4.1 工程一：Exp081-ADC32

说明：逻辑图设计实现 32 位全加器

设计 1 位带进位函数的全加器并仿真验证：add.sch；设计超前进位模块：
CLA.sch

扩展 4 位全加器并仿真验证：ADD4b.sch；扩展 32 位全加器并仿真验证：
ADC32.sch

物理验证 32 位全加器

1. 设计 1 位全加器

加法输入信号：ai、bi、ci；加法输出信号：si、co；进位函数输出信号：
Gi、Pi

①原理图输入

 


图9 1位全加器原理图输入

②设计仿真激励代码

```
integer i=0;
initial begin
    bi = 0;
    ai = 0;
    ci = 0;

    for(i=0; i<=7; i=i+1)begin
        #50;
        {ci,ai,bi} = i + 1;
    end
end
```

```

end
end

```

仿真结果：

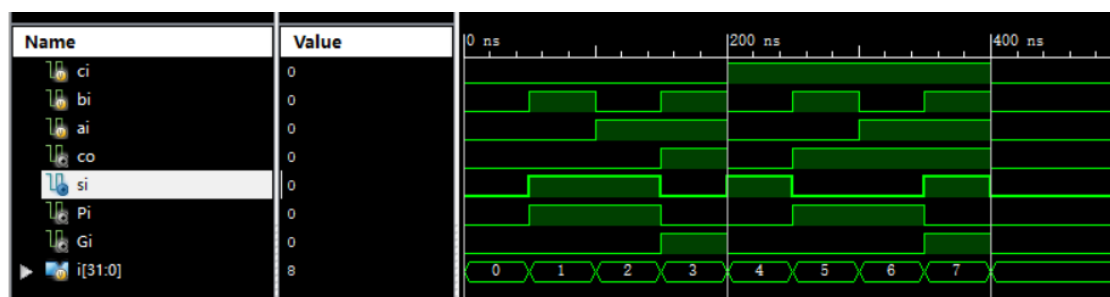


图10 1位全加器仿真结果

2. 设计4位超前进位模块

①采用原理图输入（Schematic）

 


图11 4位超前进位模块原理图输入

②封装成逻辑符号

 


图12 4位超前进位模块逻辑符号图

3. 扩展4位超前进位加法器

命名为add4b.sch，调用add和CLA模块实现。

①原理图输入

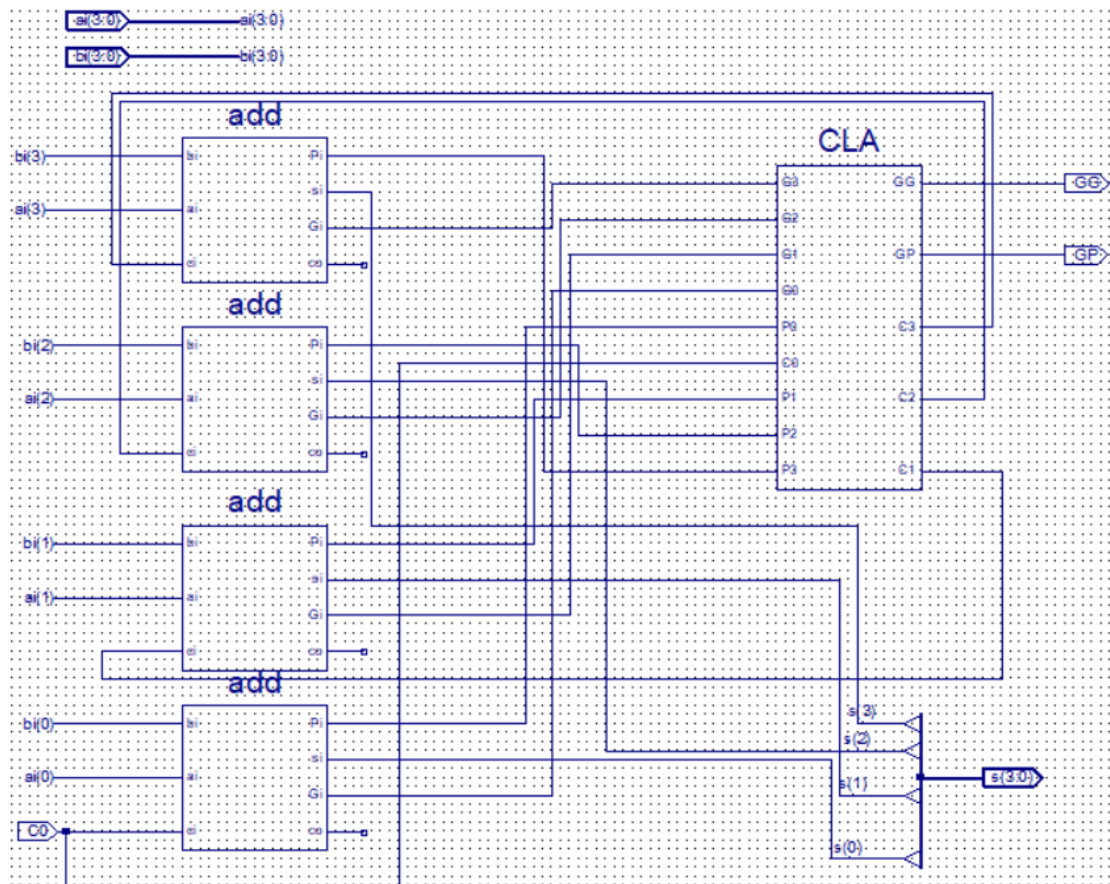


图13 4位超前进位加法器原理图

②设计仿真激励代码

```
integer i=0, j=0;
initial begin
    ai = 0;
    bi = 0;
```



```
C0 = 0;

for(i=0; i<=15; i=i+1)begin
#50;
ai = i+1;
  for(j=0; j<=15; j=j+1)begin
#50;
bi = j+1;
  end
end
end
```

③仿真结果:

 


图14 4位超前进位加法器仿真结果

④封装为逻辑符号

 


图15 4位超前进位加法器逻辑符号图

4. 32位全加器设计

用4位超前进位加法器扩展 命名为: ADC32. sch, 调用CLA实现16位, 16位用串行

①原理图输入

 


图16 32位全加器原理图

②巨量输入信号设计仿真激励

验证的完备性；数字电路验证常用数值（AAAA, 5555, FFFF, 0000）；根据事件特征抽样

```
initial begin
    a = 0;
    b = 0;
    C0 = 0;
    #10;
    a = 32'h1;
    b = 32'h0000000F;
    #30;
    b = 32'hAAAAAAAA;
    #30;
    b = 32'h55555555;
    #30;
    b = 32'h00000000;
    #30;
    b = 32'hFFFFFFFF;
    #30;
end
```

③仿真结果



④封装

 


图18 32位全加器符号图

5. 约束与实现

顶层采用实验7-工程4设计的测试环境模块

输入：SW[7:5]= 通道选择：输入 Ai, Bi 对应通道0/1显示和通道2

输出：LED[7]=进位C32

```
NET "clk_100mhz" LOC=AC18 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
NET "clk_100mhz" TNM_NET=TM_CLK;
TIMESPEC TS_CLK_100M = PERIOD "TM_CLK" 10 ns HIGH 50%;

NET "RSTN" LOC=W13 | IOSTANDARD=LVC MOS18;

NET "K_ROW[0]" LOC=V17 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
NET "K_ROW[1]" LOC=W18 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
NET "K_ROW[2]" LOC=W19 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
NET "K_ROW[3]" LOC=W15 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
```

```
NET "K_ROW[4]" LOC=W16 | IOSTANDARD=LVCMOS18;

NET "K_COL[0]" LOC=V18 | IOSTANDARD=LVCMOS18;
NET "K_COL[1]" LOC=V19 | IOSTANDARD=LVCMOS18;
NET "K_COL[2]" LOC=V14 | IOSTANDARD=LVCMOS18;
NET "K_COL[3]" LOC=W14 | IOSTANDARD=LVCMOS18;

NET "readn" LOC=U21 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "RDY" LOC=U22 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "CR" LOC=V22 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

NET "SEGCLK" LOC=M24 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGCLR" LOC=M20 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGDT" LOC=L24 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGEN" LOC=R18 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

NET "LEDCLK" LOC=N26 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "LEDCLR" LOC=N24 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "LEDDT" LOC=M26 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "LEDEN" LOC=P18 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

NET "SW[0]" LOC=AA10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[1]" LOC=AB10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[2]" LOC=AA13 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[3]" LOC=AA12 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[4]" LOC=Y13 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[5]" LOC=Y12 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[6]" LOC=AD11 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[7]" LOC=AD10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[8]" LOC=AE10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[9]" LOC=AE12 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[10]" LOC=AF12 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[11]" LOC=AE8 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[12]" LOC=AF8 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[13]" LOC=AE13 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[14]" LOC=AF13 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[15]" LOC=AF10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET "SEGMENT[0]" LOC=AB22 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGMENT[1]" LOC=AD24 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGMENT[2]" LOC=AD23 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGMENT[3]" LOC=Y21 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
```

```

NET "SEGMENT[4]" LOC=W20 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "SEGMENT[5]" LOC=AC24 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "SEGMENT[6]" LOC=AC23 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "SEGMENT[7]" LOC=AA22 | IOSTANDARD=LVC MOS33;

NET "AN[0]" LOC=AD21 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "AN[1]" LOC=AC21 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "AN[2]" LOC=AB21 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "AN[3]" LOC=AC22 | IOSTANDARD=LVC MOS33;

NET "LED[0]" LOC=AB26 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "LED[1]" LOC=W24 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "LED[2]" LOC=W23 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "LED[3]" LOC=AB25 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "LED[4]" LOC=AA25 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "LED[5]" LOC=W21 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "LED[6]" LOC=V21 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "LED[7]" LOC=W26 | IOSTANDARD=LVC MOS33;

```

6. 下载 .bit 文件

①流代码生成

生成能下载到硬件中的二进制比特流文件。双击过程管理区的Generate Programming File, ISE 生成相应的二进制比特文件HCT138_sch.bit。

②下载FPGA编程流代码

7. 加入实验7的测试环境模块物理验证

4.2 工程二：Exp082-ALU

采用冗余结构设计ALU

在全加器基础融合设计无符号数减法；用并行冗余法扩展32逻辑运算与加减法器合成ALU功能：加、减、与、或和比较；自由扩展功能3个

调用实验七的MUX8T1_8选择器

ALU实验可以用代码描述或逻辑图描述；物理验证32位ALU

1. 定制32位逻辑运算模块符号

①复制HCT138和Decoder_38逻辑符号到当前工程根目录 HCT138.sym、Decoder_38.sym

②复制Decoder_38.sch和HTC138_sch.sch代码存放目录

2. 代码设计ALU模块

```
module ALU( input [31:0] A,
            input [31:0] B,
            input [2:0] ALU_Ctr,
            output overflow,
            output [31:0] res,
            output Co,
            output zero
        );
wire [31:0] Sum, Bo, And, Or, Xor, Nor, Slt, Srl;
    wire sub = ALU_Ctr[2];
    assign Bo = B ^ {32{sub}};

    ADC32 ADD_32( .a(A),
                  .b(Bo),
                  .C0(sub),
                  .s(Sum),
                  .Co(Co)
                );
    and32 u1 ( .A(A),
               .B(B),
               .rst(And)
             );
    or32 u2 ( .A(A),
              .B(B),
              .rst( Or)
            );
    xor32 u3 ( .A(A),
               .B(B),
               .rst(Xor)
             );
    nor32 u4 ( .A(A),
               .B(B),
               .rst(Nor)
             );
    srl32 u5 ( .A(A),
               .B(B),
               .rst(Srl)
             );
    slt32 u6 ( .A(A),
               .B(B),
               .rst(Slt)//if A<B return 1, else return 0
            );
```

```

    );
    Mux8T1_32 u7( .I0(And),
        .I1(Or),
        .I2(Sum),
        .I3(Xor),
        .I4(Nor),
        .I5(Srl),//nand
        .I6(Sum),
        .I7(Slt),
        .s(ALU_Ctr),
        .o(res)
    );
endmodule

```

其中，小模块代码分别如下：

① and32

```

module and32( input [31:0] A,
              input [31:0] B,
              output reg [31:0] rst
            );
always @*begin
rst <= A & B;
end
endmodule

```

② or32

```

module or32( input [31:0] A,
             input [31:0] B,
             output wire [31:0] rst
           );

assign rst = A | B;
endmodule

```

③ xor32

```

module xor32( input [31:0] A,
              input [31:0] B,
              output reg [31:0] rst
            );
always @*begin
rst <= A ^ B;

```

```
end  
endmodule
```

④ nor32

```
module nor32( input [31:0] A,  
              input [31:0] B,  
              output reg [31:0] rst  
            );  
always @*begin  
rst <= ~(A | B);  
end  
endmodule
```

⑤ srl32

```
module srl32( input [31:0] A,  
              input [31:0] B,  
              output reg [31:0] rst  
            );  
always @*begin  
rst <= ~(A & B);  
end  
endmodule
```

⑥ slt32

```
module slt32( input [31:0] A,  
              input [31:0] B,  
              output reg [31:0] rst  
            );  
always @* begin  
if(A<B) rst <= 1;  
else rst <= 0;  
end  
endmodule
```

3. UCF引脚定义

```
NET "clk_100mhz" LOC=AC18 | IOSTANDARD=LVCNMOS18;  
NET "clk_100mhz" TNM_NET=TM_CLK;
```



```
TIMESPEC TS_CLK_100M = PERIOD "TM_CLK" 10 ns HIGH 50%;
```

```
NET "RSTN" LOC=W13 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
```

```
NET "K_ROW[0]" LOC=V17 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
```

```
NET "K_ROW[1]" LOC=W18 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
```

```
NET "K_ROW[2]" LOC=W19 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
```

```
NET "K_ROW[3]" LOC=W15 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
```

```
NET "K_ROW[4]" LOC=W16 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
```

```
NET "K_COL[0]" LOC=V18 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
```

```
NET "K_COL[1]" LOC=V19 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
```

```
NET "K_COL[2]" LOC=V14 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
```

```
NET "K_COL[3]" LOC=W14 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
```

```
NET "readn" LOC=U21 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
```

```
NET "RDY" LOC=U22 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
```

```
NET "CR" LOC=V22 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
```

```
NET "SEGCLK" LOC=M24 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
```

```
NET "SEGCLR" LOC=M20 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
```

```
NET "SEGDT" LOC=L24 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
```

```
NET "SEGEN" LOC=R18 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
```

```
NET "LEDCLK" LOC=N26 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
```

```
NET "LEDCLR" LOC=N24 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
```

```
NET "LEDDT" LOC=M26 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
```

```
NET "LEDEN" LOC=P18 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
```

```
NET "SW[0]" LOC=AA10 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
```

```
NET "SW[1]" LOC=AB10 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
```

```
NET "SW[2]" LOC=AA13 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
```

```
NET "SW[3]" LOC=AA12 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
```

```
NET "SW[4]" LOC=Y13 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
```

```
NET "SW[5]" LOC=Y12 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
```

```
NET "SW[6]" LOC=AD11 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
```

```
NET "SW[7]" LOC=AD10 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
```

```
NET "SW[8]" LOC=AE10 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
```

```
NET "SW[9]" LOC=AE12 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
```

```
NET "SW[10]" LOC=AF12 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
```

```
NET "SW[11]" LOC=AE8 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
```

```
NET "SW[12]" LOC=AF8 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
```

```

NET "SW[13]" LOC=AE13 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[14]" LOC=AF13 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[15]" LOC=AF10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET "SEGMENT[0]" LOC=AB22 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGMENT[1]" LOC=AD24 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGMENT[2]" LOC=AD23 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGMENT[3]" LOC=Y21 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGMENT[4]" LOC=W20 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGMENT[5]" LOC=AC24 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGMENT[6]" LOC=AC23 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGMENT[7]" LOC=AA22 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

NET "AN[0]" LOC=AD21 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "AN[1]" LOC=AC21 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "AN[2]" LOC=AB21 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "AN[3]" LOC=AC22 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

NET "LED[0]" LOC=AB26 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "LED[1]" LOC=W24 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "LED[2]" LOC=W23 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "LED[3]" LOC=AB25 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "LED[4]" LOC=AA25 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "LED[5]" LOC=W21 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "LED[6]" LOC=V21 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "LED[7]" LOC=W26 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

```


4. 综合

五、实验结果与分析

5.1 工程一：Exp081-ADC32


实验结果

① 1位全加器仿真结果

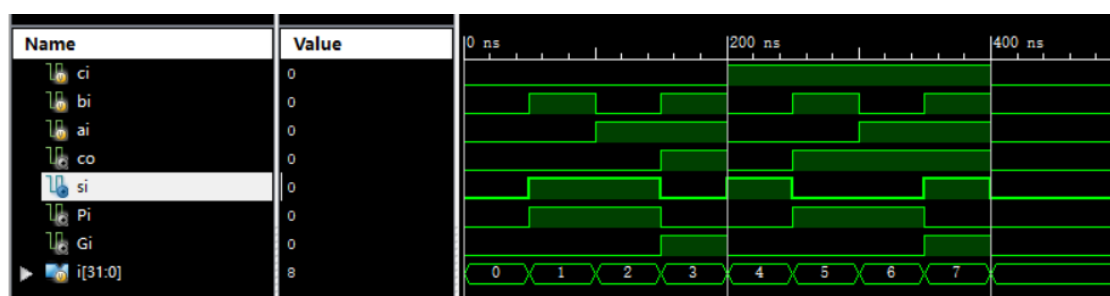


实验分析：co、si 作为本实验的输出，输出结果依次为00,01,10,11，符合一位加法器基本要求。

② 4位全加器仿真结果

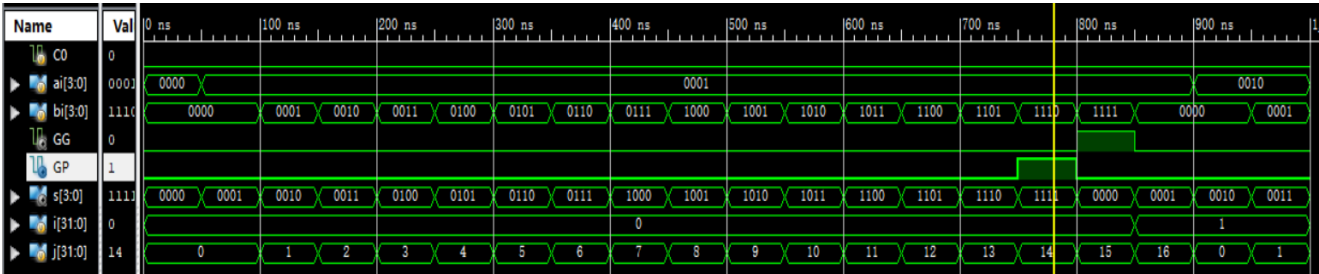


实验分析：P3P2P1P0 = 1传递Co，输出结果正确显示 4 位数据加法器结果。当 ai = 1, bi = 0000, 0001, 0010 逐次累加时，输出结果正常显示。当黄色标线处，GP 产生一个进位。

③ 32位全加器仿真结果

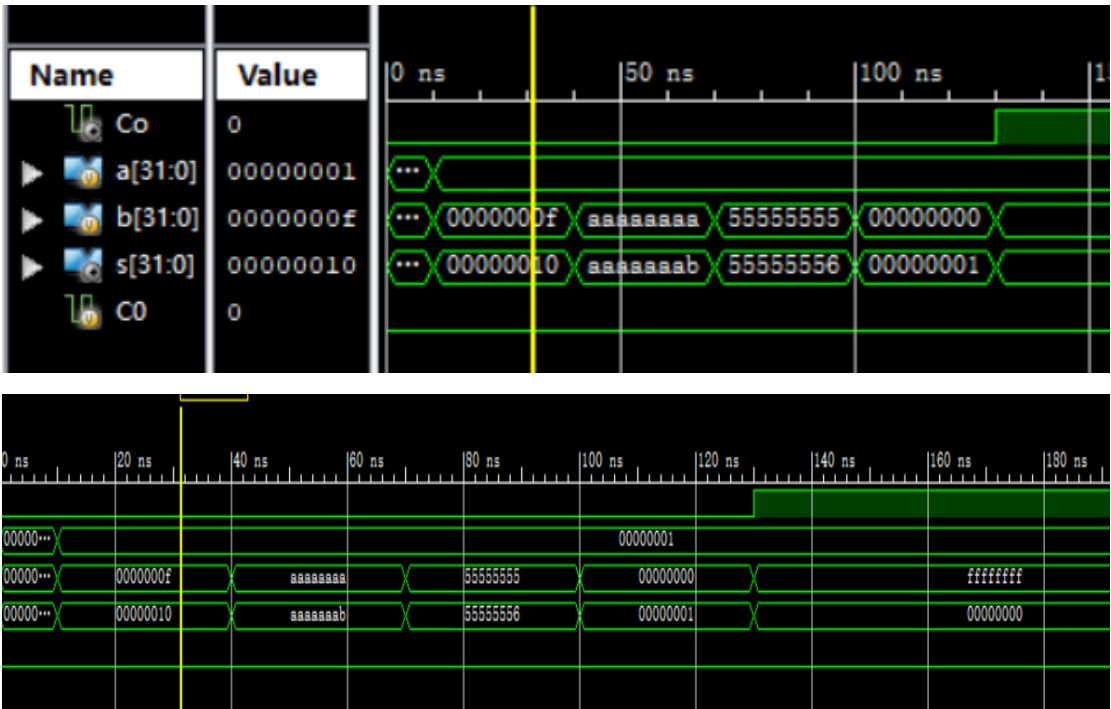


实验分析：对于巨量输入信号，本实验采取特征抽样法进行检验。输入ai = 1, bi = 0000 000f, aaaa aaaa, 5555 5555, 0000 0000, ffff ffff。S输出结果分别为0000 0010, aaaa aaab, 5555 5556, 0000 0001, 0000 0000。输出结果正确，表明本加法器设计正确。

④物理验证

 

以上为两个输入数据，输出数据见下

 


实验结果分析：SW[7:5]控制输入加数与被加数，本实验以输入1111 1111与2325 4895为例，输出结果为3436 59A6，经检验，结果正确。


5.2 工程二：Exp082-ALU

 5.2.1. 实验结果

首先，输入数据 $A_i = 2222\ 2222$ ， $B_i = 1234\ 5678$



 其次，通过控制开关SW[4:2], 分别实现与，或，加，异或，或非，与非，减法，比较功能，实验结果如下：



5.2.2 实验结果分析

输入Ai = 2222 2222, Bi = 1234 5678

ALU功能选择	=0 (XXX)	=1 (功能)	输出结果验证
SW[4:2] = ALU_Ctr(2:0)	000	AND	0220 0220
	001	OR	3236 767A
	010	ADD	3456 789A
	011	XOR	3016 745A
	100	NOR	CDC9 8985
	101	NAND	FDDF FDDF
	110	SUB	0FED C6AA
	111	SLT(A < B, A = 1, otherwise, A = 0)	0000 0000

经检验，所有输出结果均正确。

六、讨论与心得

本实验设计了 ALU 模块，在实验 7 framework 的基础上本实验设计并不复杂。最大的问题还是在于实验 7 framework 的搭建。一开始，我的显示很不正常，每次 8 位数码管都输出奇怪的结果，而非预想中的 1234 5678。经过仔细的分析和研究，我发现 4 位数码管显示正常，因此认定为数据通路数据传输正常。最后发现，是我在设计显示模块时，习惯性思维将低位与低位相接。但是sword 板上，需要将最低位与高位相接，一个相反的逻辑构造，最后输出显示正常。

有了实验 7 框架作为基础，实验 8 先是设计一个 32 位全加器，通过学习写仿真代码，我掌握了全加器的原理，并最终取得了预想的结果。后需要通过 3 位开关控制，实现 ALU 的 8 个功能。从实验 8 开始，我逐渐脱离了原理图输入，转而用代码实现预想的结构。通过设计与分析，最终顺利完成实验。

通过本次实验，我进一步理解了加法器的原理以及组合电路设计的原理及步骤。

实验 9—锁存器与触发器实验报告

姓名： 施含容 学号： 3180103497 专业： 计算机科学与技术

课程名称： 逻辑与计算机设计基础实验 同组学生姓名： 刘晓钦

实验时间： 2019-11-21 实验地点： 紫金港东 4-509 指导老师： 洪奇军、施青松

一、实验目的和要求

1. 掌握锁存器与触发器构成的条件和工作原理。
2. 掌握锁存器与触发器的区别。
3. 了解静态存储器 SRAM 存储单元结构。
4. 掌握基本 RS 锁存器的基本功能与使用要点。
5. 掌握 RS、D 触发器的基本功能及基本应用。
6. 掌握集成触发器的使用和异步清零的作用
7. 了解用 D 触发器实现分频电路；
8. 了解用 D 触发器构成单稳态电路(开关去抖动)。

二、实验内容和原理

2.1 实验内容

1. 用原理图实现RS锁存器并仿真验证；
2. 实现门控RS锁存器、D锁存器并仿真验证；
3. 用RS锁存器实现RS主从触发器并仿真验证；
4. 用D锁存器和用RS锁存器实现主从D触发器并仿真验证；
5. 用原理图实现维持阻塞型D触发器；
6. 触发器物理测试

2.2 实验原理

1. 什么是锁存器

① 锁存器三个基本条件：能长期保持给定的某个稳定状态；有两个稳定状态，“0”、“1”；在一定条件下能随时改变状态，即：set 置“1”或 reset 置“0”。

② 最基本的锁存器有 R-S 锁存器和 D 锁存器。用反向门互锁：实现长期保持稳定状态；使能(enable)NAND 或 NOR 可实现；破坏互锁实现 set 或 reset；禁止(disable) NAND 或 NOR 可实现；只有二个状态。

2. 最基本 RS 锁存器

NAND结构R-S锁存器




NOR结构R-S锁存器




3. 使能控制

门控RS锁存器(电平使能)

 


电平使能D锁存器

 


4. 主从触发器

① 锁存器存在的问题：锁存器的输出端可以直接反应出输入端的数据；在时序电路存储状态时出现“空翻”无法控制；解决思想：切断回路，同步变化一次→触发

② 主从触发器：用使能信号控制回路，切断直接通路

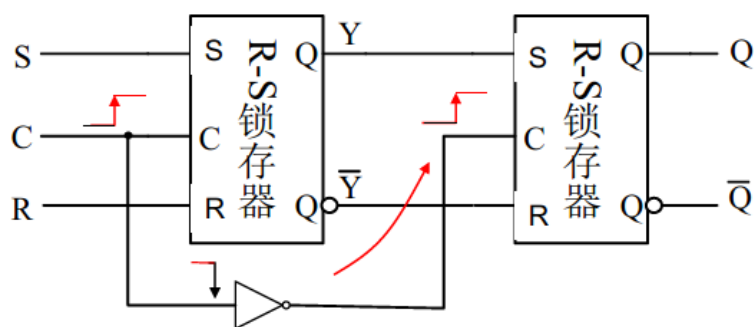


5. RS主从触发器存在的问题

 

6. 边沿触发器


维持阻塞型边沿触发器（正边沿）。缩小采用窗口：边沿采样。

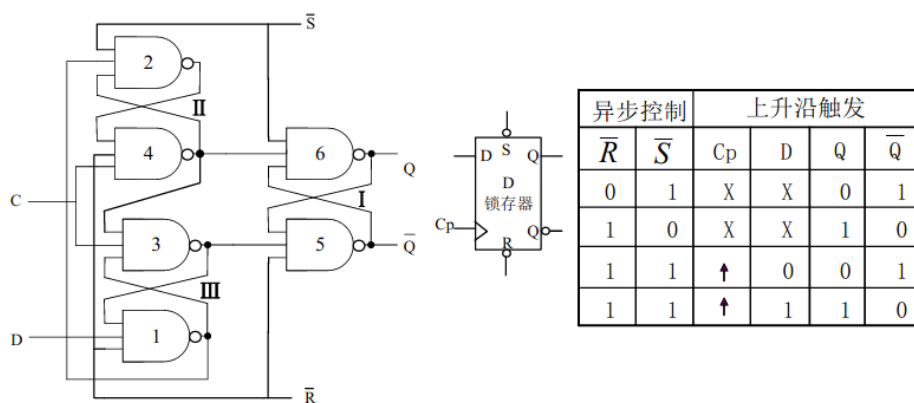

7. D触发器应用


①分频电路

多个触发器一维调用（串联）。时钟作为边界条件：前面输出 Q 接入后面时钟输入。

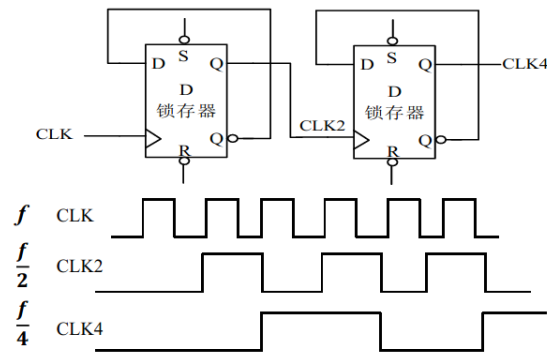

②单稳态电路

开头去抖动。需要电阻、电容构成充放电延时。FPGA 只能用计数延时。

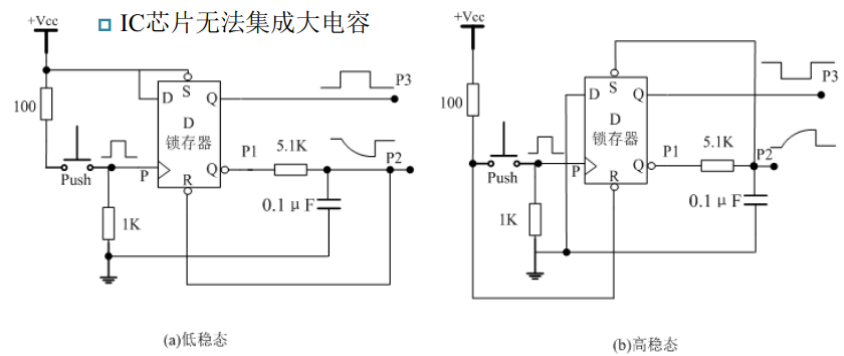

三、主要仪器设备


1. 计算机(Intel Core i5以上, 4GB内存以上)系统
2. 计算机软硬件课程贯通教学实验系统(Sword)
3. Xilinx ISE14.4及以上开发工具

四、操作方法与实验步骤

4.1 工程一：Locker

1. 设计RS锁存器

①调用与非门用原理图实现。

 

②设计激励代码并仿真测试

```
initial begin
```

```
    Rn = 1;
```

```
    Sn = 0;
```

```
    #50;
```

```
    Rn = 0;
```

```
    Sn = 1;
```

```
    #50;
```

```
    Rn = 1;
```

```
    Sn = 1;
```

```
    #50;
```

```
    Rn = 1;
```

```
    Sn = 0;
```

```
    #50;
```

```
    Rn = 1;
```

```
    Sn = 1;
```

```
    #50;
```

```
    Rn = 0;
```

```
    Sn = 0;
```

```
    #50;
```

```
    Rn = 1;
```

```
    Sn = 1;
```

```
    #50;
```

```
    Rn = 0;
```

```
    Sn = 0;
```

```
    #50;
```

```
    Rn = 0;
```

```
    Sn = 1;
```

```
    #50;
```

```
    Rn = 0;
```

```
    Sn = 0;
```

```
    #50;
```

```
    Rn = 1;
```

```
    Sn = 0;
```

```
    #50;
```


```
    Rn = 1;
```

```
    Sn = 1;
```


```
    #50;
```

```
end
```

③仿真测试结果如下

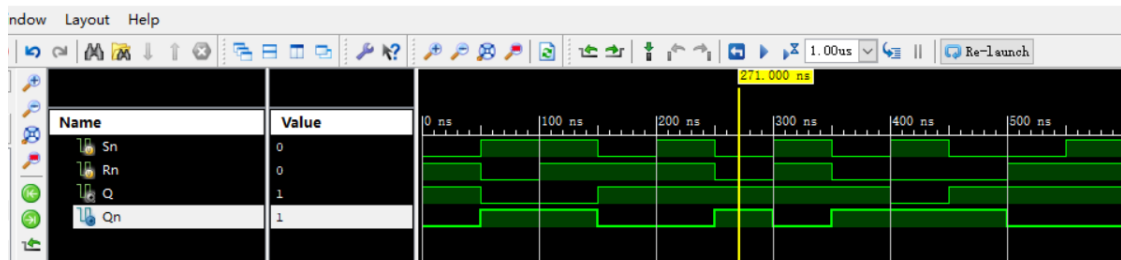


④仿真测试通过后封装逻辑符号

 

2. RS锁存器增加电平使能控制

①调用 RS_NAND 实现，用原理图实现

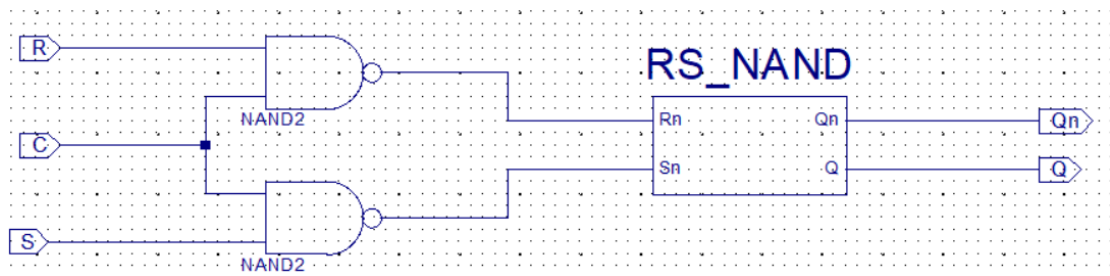

②设计仿真激励代码

使能控制采用方波信号，功能测试输入：set, reset, hold

特殊状态输入：undefined, unknown


```
integer i = 0;
initial begin
    C = 0;
    R = 0;
    S = 0;
    #40;
    S = 0;
    R = 0;
    S = 1;
    R = 0;
    #100;
```

```


    S = 0;
    R = 1;
    #100;
    S = 1;
    R = 1;
    #100;
    S = 0;
    R = 0;
    #100;
    S = 1;
    R = 0;
end
always @*
    for(i = 0; i<20; i = i + 1)begin
        #50;
        C <= ~C;
    end
end

```

③带使能控制 C 的 RS 锁存器仿真结果

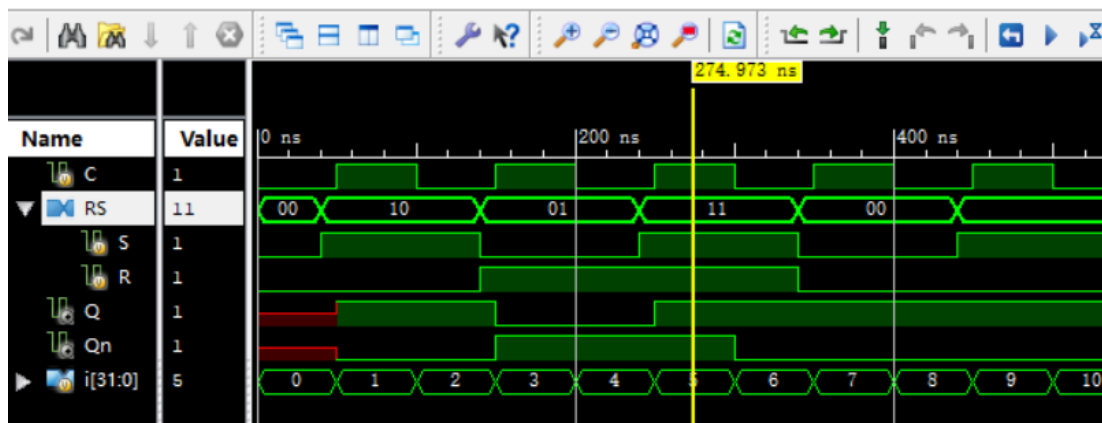


④仿真通过后封装成逻辑符号

 

3. 设计电平控制 D 锁存器


①调用 RS_EN 实现，命名为 D_EN

 

②仿真激励代码设计

```
integer i = 0;
initial begin
    D = 0;
    C = 0;
    #40;
    D = 1;
    #100;
    D = 0;
    #100;
    D = 1;
    #100;
    D = 0;
    #100;
    D = 1;
    #100;
end
always @*
    for(i = 0; i < 20; i = i + 1) begin
        #50;
        C <= ~C;
    end
```

③电平控制 D 锁存器仿真结果

 


$$R = \theta;$$

```

    S = 0;
    #55;
    R = 0;
    S = 1;
    #20;
    R = 0;
    S = 0;
    #120;
    R = 1;
    S = 1;
    #100;
    R = 0;
    S = 0;
    #100;
end
always@*
    for( i = 0; i<20; i = i+1) begin
        #50;
        C <= ~C;
    end
end


```

③RS 主从触发器仿真结果

 

2. 设计主从 D 触发器

①调用 D_EN 和 RS_EN 用原理图设计实现

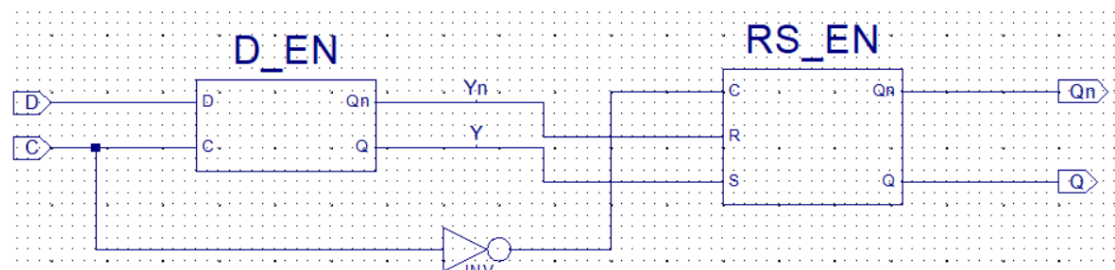

②仿真激励代码设计

```

initial begin
    D = 0;
    C = 0;
end

```




```

#20;
D = 0;
C = 1;
#20;
D = 0;
C = 0;
#20;
D = 1;
C = 1;
#20;
D = 1;
C = 0;
#20;
D = 1;
C = 1;
#20;
end


```

③仿真结果

 

3. 设计维持阻塞型正边沿 D 触发器


①增加异步初始输入功能：Rn, Sn, 调用与非门用原理图设计实现

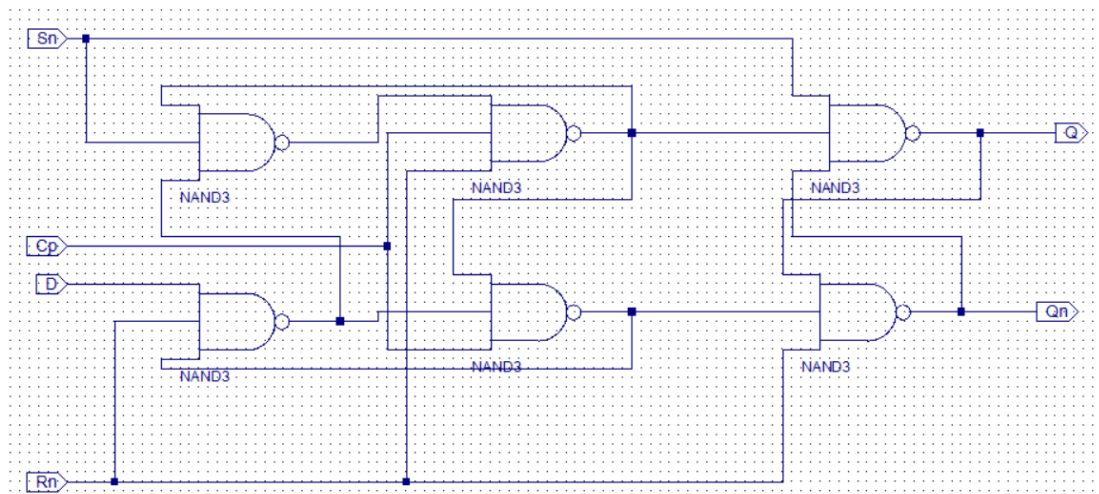

②仿真激励代码设计

```
initial begin
    Sn = 0;
    Cp = 0;
    Rn = 0;
    D = 0;
    #20;
    Cp = 1;
    Rn = 1;
    Sn = 1;
    D = 0;
    #20;
    Cp = 1;
    Rn = 1;
    Sn = 0;
    D = 0;
    #20;
    Cp = 1;
    Rn = 0;
    Sn = 1;
    D = 0;
    #20;
    Cp = 1;
    Rn = 1;
    Sn = 1;
    D = 1;
    #20;
    Cp = 1;
    Rn = 1;
    Sn = 0;
    D = 1;
    #20;
    Cp = 1;
    Rn = 0;
    Sn = 1;
    D = 1;
    #20;
end
```

③仿真结果

 

4. 顶层模块设计

```

module Top_Trigger( input clk_100mhz,
                    input wire RSTN,
                    input wire [3:0] K_COL,
                    input wire [15:0] SW,
                    output wire [4:0] K_ROW,

                    output wire LEDCLK,
                    output wire LEDDT,
                    output wire LEDCLR,
                    output wire LEDEN
                    //output [7:0] LED,
                    //output Buzzer
);

wire [31:0] Div, PD;
wire [15:0] SW_OK;
wire [3:0] BTN_OK, pulse_out;
wire rst, CK;
assign clk = clk_100mhz;

RS_Trig M1( .S(SW_OK[0]),
            .C(CK),
            .R(SW_OK[1]),
            .Q(PD[0]),
            .Y(PD[2]),
            .Qn(PD[1])
            );

D_Trig M2( .D(SW_OK[3]),
            .C(CK),

```

```

        .Q(PD[3]),
        .Qn(PD[4])
    );

```

```

MB_DFF M3(    .Sn(SW_OK[5]),
              .D(SW_OK[4]),
              .Cp(CK),
              .Rn(SW_OK[6]),
              .Q(PD[5]),
              .Qn(PD[6])
            );

```

```

SAnti_jitter  U8( .clk(clk),
                 .RSTN(RSTN),
                 .readn(),
                 .Key_y(K_COL),
                 .Key_x(K_ROW),
                 .SW(SW),
                 .Key_out(),
                 .Key_ready(),
                 .pulse_out(),
                 .BTN_OK(BTN_OK),
                 .SW_OK(SW_OK),
                 .CR(),
                 .rst(rst)
               );

```

```

clkdiv        U9( .clk(clk),
                 .rst(rst),
                 .Sel_CLK(SW_OK[2]),
                 .pulse(BTN_OK[0]),
                 .clkdiv(Div),
                 .CK(CK)
               );

```

```

SPLIO         U7( .clk(clk),
                 .rst(rst),
                 .Start(Div[20]),
                 .EN(1'b1),
                 .P_Data(PD),
                 .LED(),
                 .led_clk(LEDCLK),
                 .led_sout(LEDDET),

```


```

.led_clrn(LEDCLR),
.LED_PEN(LEDEN),
.GPIOf0()
);

```

Endmodule

综合后，看RTL：

 

5. 设计引脚约束

```

NET "clk_100mhz" LOC=AC18 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
NET "clk_100mhz" TNM_NET=TM_CLK;
TIMESPEC TS_CLK_100M = PERIOD "TM_CLK" 10 ns HIGH 50%;

```

NET "RSTN" LOC=W13 | IOSTANDARD=LVCMOS18;

NET "K_ROW[0]" LOC=V17 | IOSTANDARD=LVCMOS18;

NET "K_ROW[1]" LOC=W18 | IOSTANDARD=LVCMOS18;

NET "K_ROW[2]" LOC=W19 | IOSTANDARD=LVCMOS18;

NET "K_ROW[3]" LOC=W15 | IOSTANDARD=LVCMOS18;

NET "K_ROW[4]" LOC=W16 | IOSTANDARD=LVCMOS18;

NET "K_COL[0]" LOC=V18 | IOSTANDARD=LVCMOS18;

NET "K_COL[1]" LOC=V19 | IOSTANDARD=LVCMOS18;

NET "K_COL[2]" LOC=V14 | IOSTANDARD=LVCMOS18;

NET "K_COL[3]" LOC=W14 | IOSTANDARD=LVCMOS18;

NET "LEDCLK" LOC=N26 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

NET "LEDCLR" LOC=N24 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

NET "LEDDT" LOC=M26 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

NET "LEDEN" LOC=P18 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

NET "SW[0]" LOC=AA10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET "SW[1]" LOC=AB10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET "SW[2]" LOC=AA13 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET "SW[3]" LOC=AA12 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET "SW[4]" LOC=Y13 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET "SW[5]" LOC=Y12 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET "SW[6]" LOC=AD11 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET "SW[7]" LOC=AD10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET "SW[8]" LOC=AE10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET "SW[9]" LOC=AE12 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET "SW[10]" LOC=AF12 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET "SW[11]" LOC=AE8 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET "SW[12]" LOC=AF8 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET "SW[13]" LOC=AE13 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET "SW[14]" LOC=AF13 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET "SW[15]" LOC=AF10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

#NET "LED[0]" LOC=AB26 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

#NET "LED[1]" LOC=W24 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

#NET "LED[2]" LOC=W23 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

#NET "LED[3]" LOC=AB25 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

#NET "LED[4]" LOC=AA25 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

#NET "LED[5]" LOC=W21 | IOSTANDARD=LVCMOS33;


```
#NET "LED[6]" LOC=V21 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
#NET "LED[7]" LOC=W26 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
```

五、实验结果与分析

5.1 工程一：Locker

实验结果


① NAND RS 锁存器仿真结果分析

 

实验结果分析：

时间	输入Sn	输入Rn	输出Q	输出Qn	状态
0-50	0	1	1	0	设置 Q 为1
50-100	1	0	0	1	重设 Q 为0
100-150	1	1	1	0	保持
150-200	0	1	1	0	设置 Q 为1
200-250	1	1	1	0	保持
250-300	0	0	1	1	未定义
300-350	1	1	1	0	保持，确定但是未知，因为不清楚在未定义状态Q的确定值
350-400	0	0	1	1	未定义
400-450	1	0	0	1	重设 Q 为0
450-500	0	0	1	1	未定义
500-550	0	1	1	0	设置 Q 为1
550-600	1	1	1	0	保持


②带使能控制 C 的 RS 锁存器仿真

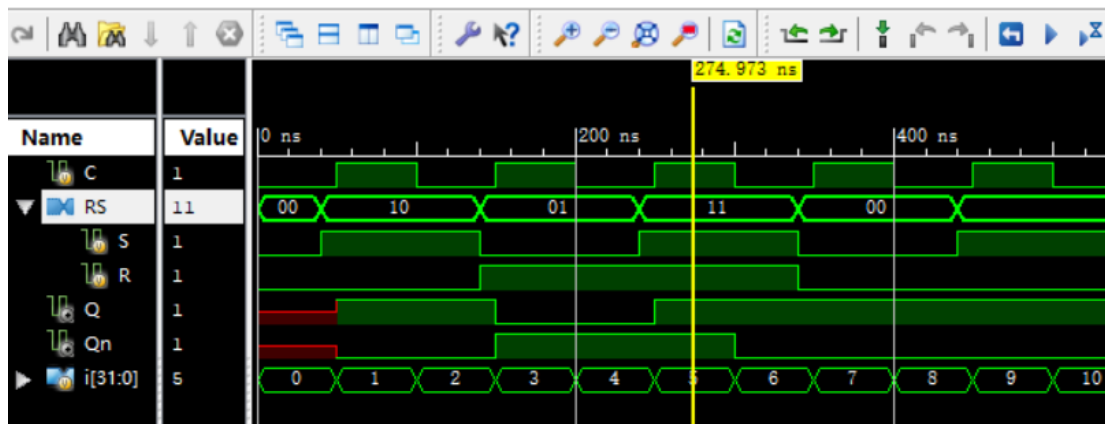

实验结果分析：

时钟	输入RS	输出Q	输出Qn	状态
0	00	x	X	未知
1	10	1	0	设 Q 为1
0	10	1	0	保持
1	01	0	1	设 Q 为0
0	01	0	1	保持
1	11	1	1	未定义
0	11	1	0	虽然时钟为0，但是 Qn 的结果却发生了改变，是因为前一状态为未定义状态
1	00	1	0	保持

③电平控制 D 锁存器仿真

 

实验结果分析

时钟	输入D	输出Q	输出 Qn	状态
0	0	X	X	未定义


1	1	1	0	设 Q 为1
0	1	1	0	保持
1	0	0	1	设 Q 为0
0	0	0	1	保持
1	1	1	0	设 Q 为1
0	1	1	0	保持

D 触发器实验结果非常清晰，即 Q 的输出与 D 相同。且避免了出现未定义的状态。不过也是时钟 C 控制，即只有当 C 为1时，结果才可能改变。

5.2 工程二：Trig

实验结果


① RS 主从触发器激励结果

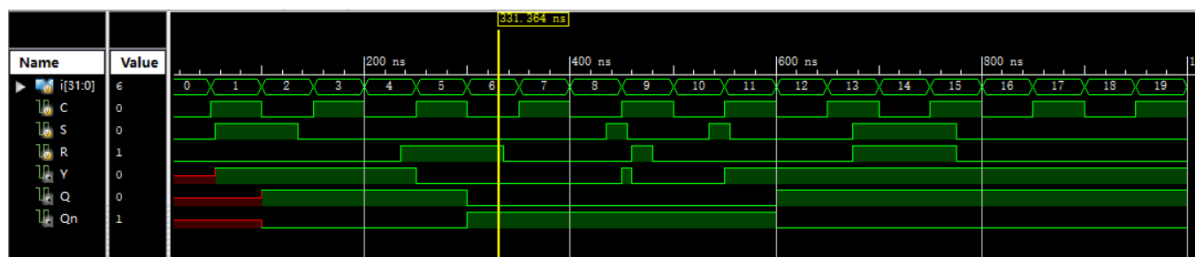

结果分析：


- 1) 50-140ns, 数据采样段, $S = 1$, $R = 0$, 所以置 Q 为1
- 2) 150-250ns, 数据保持, $S = 0$, $R = 0$, 所以 Q 输出不变
- 3) 250-350ns, 数据采样段, $S = 0$, $R = 1$, 所以 Q 输出0。考虑到为主从触发器, 所以 Q 的输出比 Y 慢一个周期。
- 4) 350-450ns, 数据保持, 所有数据输出均保持不变。
- 5) 450-550ns, 这一段中 S 出现一个信号为 1 的尖脉冲, 这个脉冲传导到 Y, 但是一开始数据可以实现正常保持。但是几个脉冲后, 再度对数据采样, Q 出现错误保持现象。即一次性采样。该问题为 RS 主从触发器存在的问题, 由于锁存器的输出端可以直接反应出输入端的数据, 在时序电路存储状态时出现“空翻”无法控制。

②主从 D 触发器仿真激励结果

 

输入C	输入D	输出Q	输出Qn
0	0	X	X
1	0	X→1	X→0
0	1	1	0
1→0	0	1→0	0→1
0	0	0	1

③维持阻塞正边沿 D 触发器激励结果

 


结果分析：

输入Cp	输入D	输入Sn	输入Rn	输出Q	输出Qn
0	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1

1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1

3. 物理板验证结果

物理板上实验结果

 

接口说明:

RS_Trig: 输入RS = SW[1:0], 输出{Y, Q, Qn} = LED[2:0]

D_TrIG: 输入D = SW[3], 输出{Q, Qn} = LED[4:3]

MB_DFF: {Sn, Rn, D} = SW[6:4], 输出{Q, Qn} = LED[7:6]

公共控制接口信号为时钟选择SW_OK[2]: 单步为1, 连续为0; 使能控制时钟为BTN_OK[0]

实验结果分析:

①主从触发器测试

功能	R	S	C单步	Y	Q	Qn	备注
----	---	---	-----	---	---	----	----

置1	0	1	0	1	X	X	未知
	0	1	1→0	1	X→1	X→0	Q 置1
保持	0	0	0	1	1	0	保持
	0	0	1→0	1	1	0	保持
置0	1	0	0	1→0	1	0	Y 置0
	1	0	1→0	0	1→0	0→1	Q 置0
保持	0	0	0	0	0	1	保持
	0	0	1→0	0	0	1	保持
无定义	1	1	0	1	0	1	无定义
	1	1	1→0	X	X	X	无定义
保持	0	0	0	X	X	X	未知
	0	0	1→0	X	X	X	未知

②一次性采样测试

功能		R	S	C单步	Y	Q	Qn	备注
一 次 性 采 样	置1	0	1	1→0	1	0	1	置1
	采样RS	0	0	1	1	0	1	保持
	R = 脉冲	1	0	1	0	0	1	正确保持
	保持	0	0	1→0	0	0	1	正确保持
一 次 性 采 样	置1	0	1	1→0	0→1	0	1	正确保持
	采样RS	0	0	1	1	0	1	正确保持
	S = 脉冲	0	1	1	1	0	1	采样
	保持	0	0	1→0	1	1	0	错误保持，第一次采样

③D 触发器测试

主从 D 触发器				边沿 D 触发器					
D	C	Q	Qn	Rn	Sn	D	C	Q	Qn

0	1	x	X	0	0	0	0	1	1
0	1→0	x→1	x→0	1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1	0	1	0	1
1	1→0	1→0	0→1	1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1	1	0	1

六、讨论与心得

本次实验好多仿真激励代码需要自己设计。本来觉得很难，但通过仔细分析电路图，了解清楚每一个输入，去分析它对应的输出。再去根据预想的仿真图像去设计仿真输入结果。经过细心的比对，发现仿真与预想的差异，最终顺利完成仿真激励图像的输出。

本次实验由简到难，从锁存器的设计再到触发器的设计，从最基本的 RS 锁存器到加使能控制端再到设计 RS 主从触发器，从 D 触发器再到维持阻塞正边沿 D 触发器的设计。一步步深入，让我加深了对于锁存器以及触发器概念的理解。通过分析仿真图像，弄清楚了一次性采样的原理。为设计时序电路打下了良好的基础。

实验 10—锁存器与触发器实验报告

姓名： 施含容 学号： 3180103497 专业： 计算机科学与技术

课程名称： 逻辑与计算机设计基础实验 同组学生姓名： 刘晓钦

实验时间： 2019-11-28 实验地点： 紫金港东 4-509 指导老师： 洪奇军、施青松

一、实验目的和要求

1. 掌握典型同步时序电路的工作原理和设计方法；
2. 掌握有限状态机描述与电路实现方法；
3. 掌握时序电路的状态图、状态方程和触发器激励函数；
4. 掌握用 FPGA 实现有限状态机设计、仿真与调试。

二、实验内容和原理

2.1 实验内容

1. 用原理图设计基于状态方程描述的4位二进制同步计数器；
2. 用HDL 行为描述设计32位同步二进制双向计数器；
3. 集成到实验环境(混合计算器，Calculation)。

2.2 实验原理

1. 4 位同步二进制计数器状态表

	当前状态(现态)				下一状态(次态)				触发器激励(输入)			
	Q_A	Q_B	Q_C	Q_D	Q_A^{n+1}	Q_B^{n+1}	Q_C^{n+1}	Q_D^{n+1}	D_A	D_B	D_C	D_D
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
4	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
5	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
10	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1
11	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
12	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
13	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
14	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 4位同步二进制计数器状态方程

根据卡诺图化简，即可以得到需要的状态方程。

3. D触发器输入方程

$$D_A = \overline{Q_A}$$

$$D_B = \overline{Q_A}Q_B + Q_A\overline{Q_B} = \overline{Q_A \oplus Q_B}$$


$$D_C = \overline{Q_A}Q_C + \overline{Q_B}Q_C + Q_AQ_B\overline{Q_C} = \overline{(Q_A + Q_B) \oplus Q_C}$$

$$D_D = \overline{Q_A}Q_D + \overline{Q_B}Q_D + \overline{Q_C}Q_D + Q_AQ_BQ_C\overline{Q_D} = \overline{(Q_A + Q_B + Q_C) \oplus Q_D}$$

增加一个 4 位进位输出Rc

$$R_C = \overline{Q_A + Q_B + Q_C + Q_D}$$

4. 4位二进制同步计数器逻辑原理图

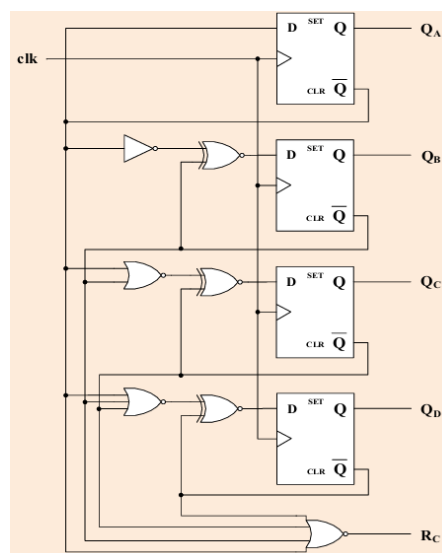

5. 模块结构描述

结构描述：与逻辑电路结构对应的描述

利用模块调用描述系统或部件

- 1) 调用内置门原语(在门级结构描述)；
- 2) 调用开关级原语(在晶体管开关级结构描述)；
- 3) 调用用户定义（UDP）的原语(在门级结构描述)；
- 4) 模块实例(创建层次结构结构描述)。

与原理图对应的描述，加深时序电路的感性认识

三、主要仪器设备


1. 计算机(Intel Core i5以上, 4GB内存以上)系统
2. 计算机软硬件课程贯通教学实验系统(Sword)
3. Xilinx ISE14.4及以上开发工具

四、操作方法与实验步骤

工程: FSM

1. 设计实现 4 位计数器

```
module counter_4bit( input clk,
                    output wire Qa,
                    output wire Qb,
                    output wire Qc,
                    output wire Qd,
                    output Rc
);
wire Da,Db,Dc,Dd,nQa,nQb,nQc,nQd;
wire Nor_nQa_nQb,Nor_nQa_nQb_nQc;
FD FFDA( .C(clk),.D(Da),.Q(Qa)),
  FFDB( .C(clk),.D(Db),.Q(Qb)),
  FFDC( .C(clk),.D(Dc),.Q(Qc)),
  FFDD( .C(clk),.D(Dd),.Q(Qd));
defparam FFDA.INIT = 1'b0;
defparam FFDB.INIT = 1'b0;
defparam FFDC.INIT = 1'b0;
defparam FFDD.INIT = 1'b0;
INV GQa(.I(Qa),.O(nQa)),
  GQb(.I(Qb),.O(nQb)),
  GQc(.I(Qc),.O(nQc)),
  GQd(.I(Qd),.O(nQd));
assign Da = nQa;
XNOR2 ODb(.I0(Qa),.I1(nQb),.O(Db)),
  ODc(.I0(Nor_nQa_nQb),.I1(nQc),.O(Dc)),
  ODD(.I0(Nor_nQa_nQb_nQc),.I1(nQd),.O(Dd));
NOR4 ORC(.I0(nQa),.I1(nQb),.I2(nQc),.I3(nQd),.O(Rc));
NOR2 G1(.I0(nQa),.I1(nQb),.O(Nor_nQa_nQb));
NOR3 G2(.I0(nQa),.I1(nQb),.I2(nQc),.O(Nor_nQa_nQb_nQc));
endmodule
```

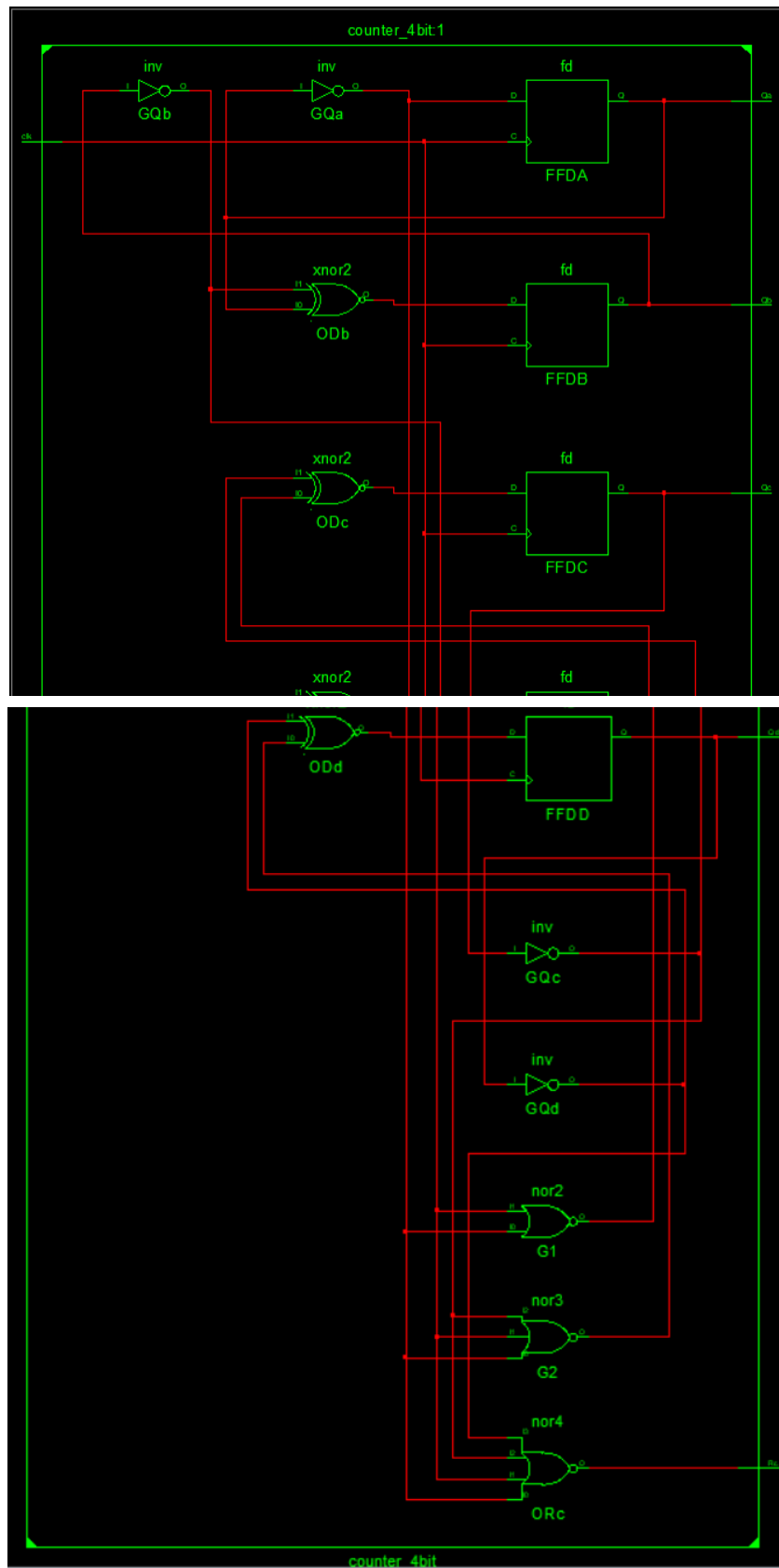②4位同步二进制计数器激励与仿真


```
initial begin
    // Initialize Inputs
```

```


    clk <= 0;
    forever #50 clk <= ~clk;
end

```

③仿真结果

 

④仿真通过封装成逻辑符号Counter_4bit

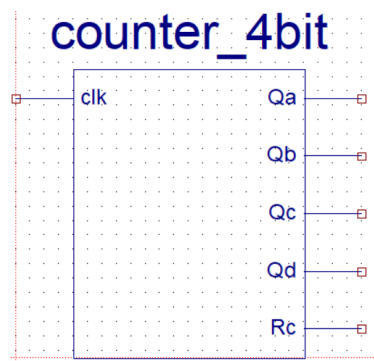

2. 设计 32 位同步双向计数器

①采用行为描述实现：counter_rev_32.v, 双向控制信号 s。并增加计数器初始化功能。

```

module counter_32_rev( input clk,
                      input s,
                      input Load,
                      input[31:0] PData,
                      output reg[31:0] cnt,
                      output reg Rc
);
//assign Rc = (~s & (~cnt)) | (s & (&cnt));
always@( posedge clk) begin
    if(Load == 1'b0) cnt <= PData;
    else begin
        if(s) cnt <= cnt + 1;
        else cnt <= cnt - 1;
        if(~|cnt == 1 || &cnt == 1) Rc <= 1;
        else Rc <= 0;
    end
end
endmodule

```

②32位同步二进制计数器激励与仿真

```

initial begin
    // Initialize Inputs
    s = 0;
    Load = 0;
    PData = 0;
    #20;
    Load = 1;
    #100;
    Load=0;
    PData = 16'b1010101010101010;
    #20;
    s = 0;
    Load = 1;
    #100;
    Load = 0;
    PData = 16'b0101010101010101;
    #10;
    Load = 1;
    s = 0;
    #100;
    PData = 16'b1111111111111111;
    s = 0;
    #100;
    PData = 16'b0000000000000000;
    s = 0;
    #100;
    PData = 16'b1010101010101010;
    s = 1;
    #100;
    PData = 16'b0101010101010101;
    s = 1;
    #100;
    PData = 16'b1111111111111111;
    s = 1;
    #100;
    PData = 16'b0000000000000000;
    s = 1;
    #100;
end

always begin
    clk = 1'b0;


```

```


#10;
clk = 1'b1;
#10;
end

```

③仿真结果

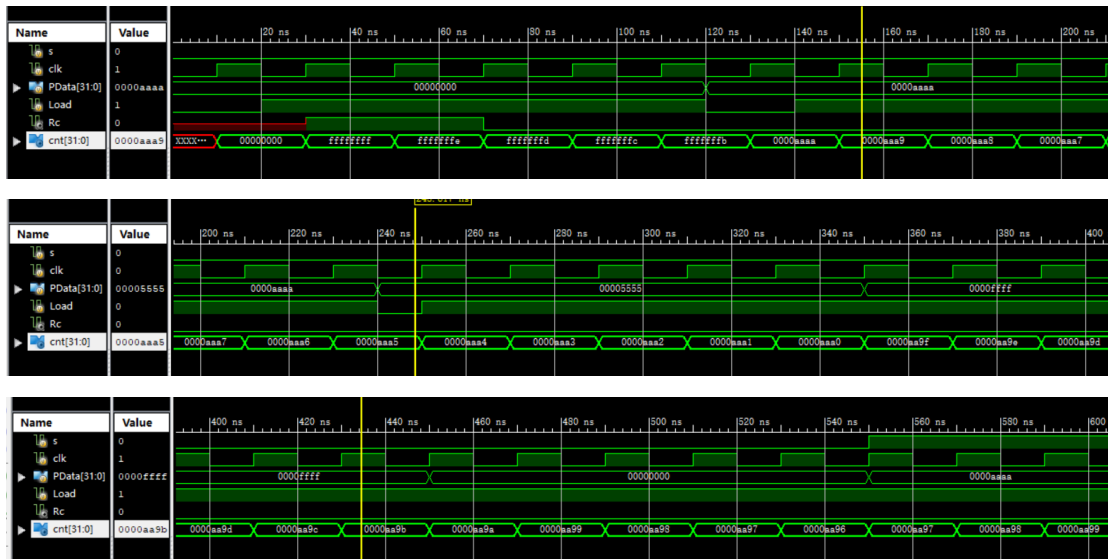

④仿真通过后封装逻辑符号

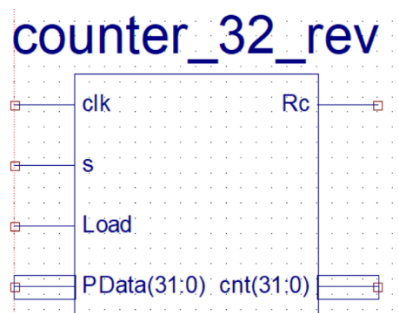

3. 设计辅助模块：1Hz的秒脉冲方波

```

module counter_1s(input wire clk,
                  output reg clk_1s
);
    reg[31:0] cnt;
    always@(posedge clk) begin
        if(cnt < 50_000_000)begin
            cnt <= cnt + 1;
        end
        else begin
            cnt <= 0;
            clk_1s <= ~clk_1s;
        end
    end
end

```


```

end
endmodule

```

4. 集成混合计算器：计数功能

复制实验8的顶层模块，并改名为：Top-FSM.

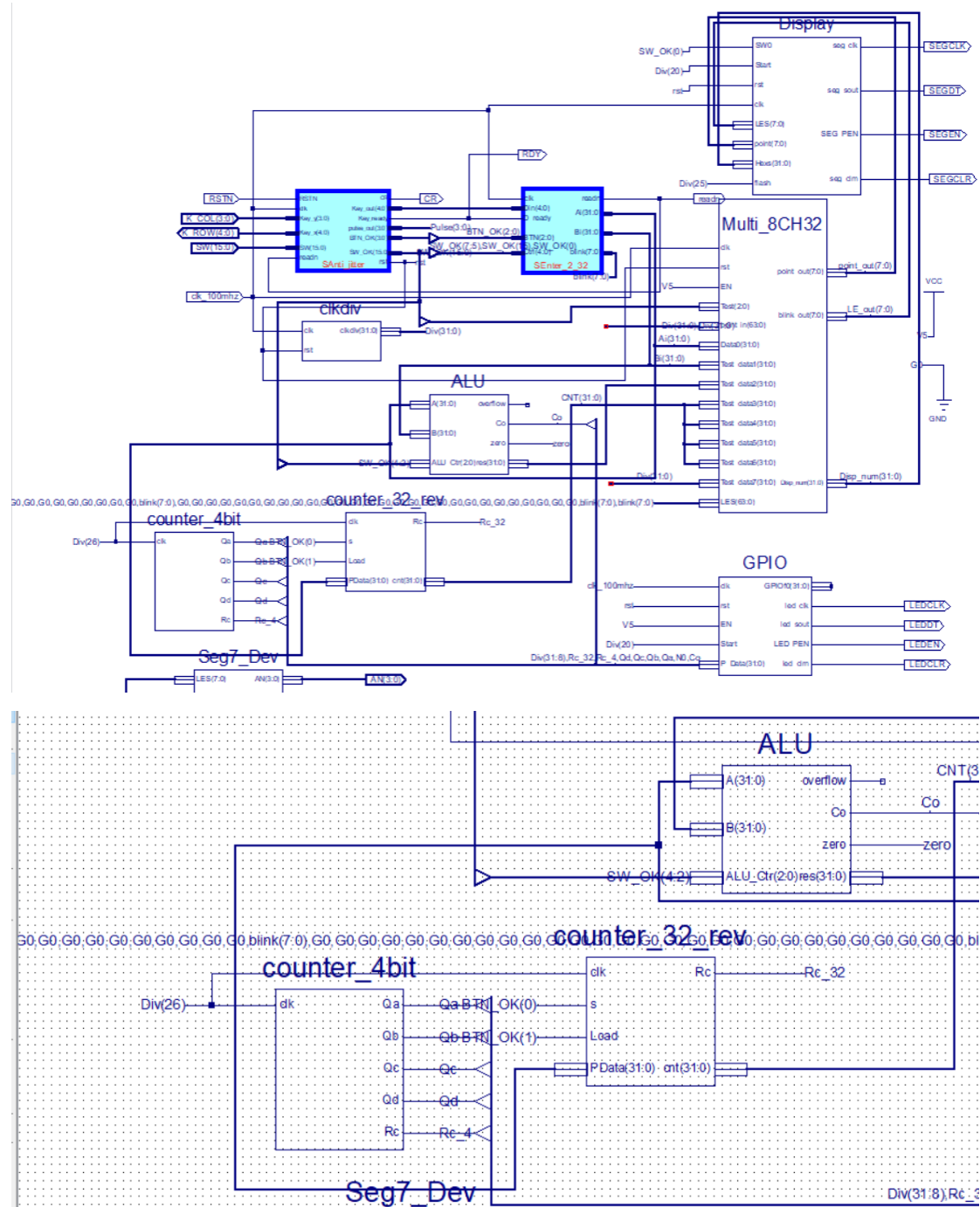

5. UCF引脚分配。

输入接口物理映射。SW[7:5] = 通道选择

= 000: 输入Ai; = 001: 修改加数; = 010: ALU输出; = 011: 32位计数输出

完整 UCF 结构如下：

```
NET "clk_100mhz" LOC=AC18 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
NET "clk_100mhz" TNM_NET=TM_CLK;
TIMESPEC TS_CLK_100M = PERIOD "TM_CLK" 10 ns HIGH 50%;

NET "RSTN" LOC=W13 | IOSTANDARD=LVC MOS18;

NET "K_ROW[0]" LOC=V17 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
NET "K_ROW[1]" LOC=W18 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
NET "K_ROW[2]" LOC=W19 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
NET "K_ROW[3]" LOC=W15 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
NET "K_ROW[4]" LOC=W16 | IOSTANDARD=LVC MOS18;

NET "K_COL[0]" LOC=V18 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
NET "K_COL[1]" LOC=V19 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
NET "K_COL[2]" LOC=V14 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
NET "K_COL[3]" LOC=W14 | IOSTANDARD=LVC MOS18;

NET "readn" LOC=U21 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "RDY" LOC=U22 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "CR" LOC=V22 | IOSTANDARD=LVC MOS33;

NET "SEGCLK" LOC=M24 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "SEGCLR" LOC=M20 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "SEGDT" LOC=L24 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "SEGEN" LOC=R18 | IOSTANDARD=LVC MOS33;

NET "LEDCLK" LOC=N26 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "LEDCLR" LOC=N24 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "LEDDT" LOC=M26 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
NET "LEDEN" LOC=P18 | IOSTANDARD=LVC MOS33;

NET "SW[0]" LOC=AA10 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
NET "SW[1]" LOC=AB10 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
NET "SW[2]" LOC=AA13 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
NET "SW[3]" LOC=AA12 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
NET "SW[4]" LOC=Y13 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
NET "SW[5]" LOC=Y12 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
NET "SW[6]" LOC=AD11 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
NET "SW[7]" LOC=AD10 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
NET "SW[8]" LOC=AE10 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
NET "SW[9]" LOC=AE12 | IOSTANDARD=LVC MOS15;
```

```

NET "SW[10]" LOC=AF12 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[11]" LOC=AE8 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[12]" LOC=AF8 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[13]" LOC=AE13 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[14]" LOC=AF13 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET "SW[15]" LOC=AF10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;

NET "SEGMENT[0]" LOC=AB22 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGMENT[1]" LOC=AD24 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGMENT[2]" LOC=AD23 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGMENT[3]" LOC=Y21 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGMENT[4]" LOC=W20 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGMENT[5]" LOC=AC24 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGMENT[6]" LOC=AC23 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "SEGMENT[7]" LOC=AA22 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

NET "AN[0]" LOC=AD21 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "AN[1]" LOC=AC21 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "AN[2]" LOC=AB21 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "AN[3]" LOC=AC22 | IOSTANDARD=LVCMOS33;


NET "LED[0]" LOC=AB26 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "LED[1]" LOC=W24 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "LED[2]" LOC=W23 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "LED[3]" LOC=AB25 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "LED[4]" LOC=AA25 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "LED[5]" LOC=W21 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "LED[6]" LOC=V21 | IOSTANDARD=LVCMOS33;
NET "LED[7]" LOC=W26 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

```

五、实验结果与分析


工程：FSM

①4位同步二进制计数器激励与仿真结果

 


实验结果分析：Rc 代表进位，给定 clk 时钟信号，Qa, Qb, Qc, Qd正常实现计数功能，说明该模块设计正确。


②32 位同步双向二进制计数器仿真结果

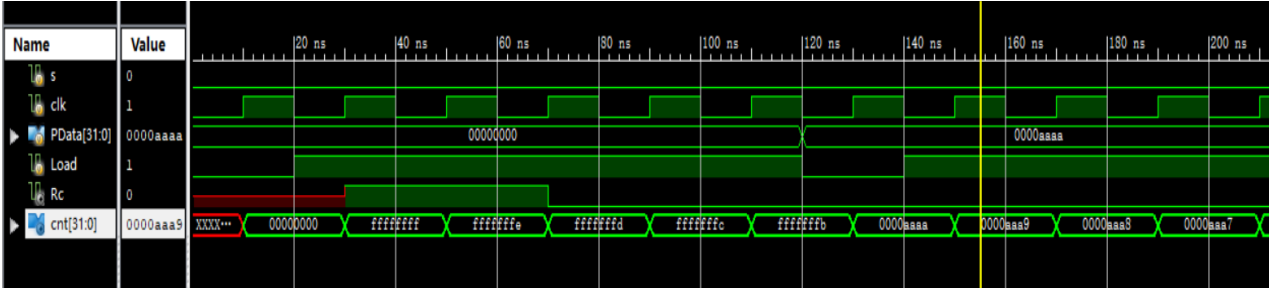

 结果分析：我写的 32 位同步双向二进制计数器，通过 s 控制正向计数还是反向计数，通过 Load = 0，并入数据。一开始，当时钟上升沿来到，并入数据0000 0000，因为s = 0,所以为反向计数，cnt代表实验输出结果，输出结果为ffff ffff, ffff fffe, ffff fffd…该结果输出正常。后当load = 0,并入数据0000 aaaa，依旧为反向计数，结果正常输出。



 
结果分析：图2并入数据0000 5555，反向计数，结果依旧正常。因为 32 位为巨量信号输入，因此在仿真中考虑到这一点，采用特征值抽样。aaaa为10101010交替出现，5555为01010101交替出现，结果均显示正常。




结果分析：该部分中s = 1，故为正向计数。从图中结果可以看出，输出由0000 aa96, 正向加1，结果依次为0000 aa97, 0000 aa98……综上所述，该模块设计正确，所有结果均可正确输出。

③物理板验证结果

正向计数检验

 

反向计数检验

 

实验结果分析：首先，SW[7:5]控制数字输入。通道选择 011 表示 32 位计数输出。BTN[1]表示 Load 信号，即控制数据并入。BTN[0]为 s 信号，即控制正向计数还是反向计数。按下BTN[0]实现正向计数，放开实现逆向计数。但原本实验存在一个问题：只有当长按BTN[0]才可以不断正向计数。因此，我对该实验做了改进优化。

④实验改进优化:

设想, 按一下BTN[0]就可以自动切换正向计数还是反向计数。

解决思路1: 将按钮改成开关, 鉴于开关数量有限, 采用其他思路。

解决思路2: 用 D 触发器实现状态控制。

```
module counter_32_rev( input clk,
                      input s,
                      input Load,
                      input[31:0] PData,
                      output reg[31:0] cnt,
                      output reg Rc
);
wire D, Q;
assign D = ~Q;
FD M1 ( .D(D),
        .C(s),
        .Q(Q));
defparam M1.INIT = 1'b0;
always@( posedge clk) begin
    if(Load == 1'b0) cnt <= PData;
    else begin
        if(Q) cnt <= cnt + 1;
        else cnt <= cnt - 1;
        if(~|cnt == 1 || &cnt == 1) Rc <= 1;
        else Rc <= 0;
    end
end
end
```

解决思路3: 增加判断语句。

优化后, 32 位同步双向计数器代码如下:

```
module counter_32_rev( input clk,
                      input s,
                      input Load,
                      input[31:0] PData,
                      output reg[31:0] cnt,
                      output reg Rc
);
reg rev = 0;
always @(posedge s) begin
    rev <= ~rev;
end
//assign Rc = (~s & (~|cnt)) | (s & (&cnt));
```

```

always@( posedge clk) begin
    if(Load == 1'b0) cnt <= PData;
    else begin
        if(s) cnt <= cnt + 1;
        else cnt <= cnt - 1;
        if((~rev && (~|cnt)) || (rev && (&cnt))) Rc <= 1;
        else Rc <= 0;
    end
end
end

```

六、讨论与心得

本实验设计了基于状态方程描述的 4 位二进制同步计数器，并用行为描述设计了 32 位同步二进制双向计数器。通过本实验，我进一步学习了如何用原语描述和行为描述来设计电路元件。以及熟练了对巨量信息输入的仿真代码的写法。

本实验最大的收获是能将实验 9 的 D 触发器运用到计数器中，改进与优化原本的实验。由于原本只能长按按钮实现正向计数与反向计数的控制，而加入了 D 触发器，使得按钮只需按一下便可实现控制。大大优化了实验性能，颇有成就感。

另外，从实验 8 开始，各实验之间的联系更为紧密，环环相扣，都是在之前实验框架的基础上不断地去补充完整。因此要重视每一次实验，为大作业做好充足的准备。

个人照片：施含容 3180103497

